

V 302

Elektrische Brückenschaltungen

Felix Symma

felix.symma@tu-dortmund.de

Joel Koch

joel.koch@tu-dortmund.de

Durchführung: 14.12.2021

Abgabe: 21.12.2021

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel	3
2	Theorie	3
2.1	Komplexe Widerstände	3
2.2	Brückenschaltungen	3
2.3	Wheatstone'sche Messbrücke	4
2.4	Kapazitätsmessbrücke	5
2.5	Induktivitätsmessbrücke	6
2.6	Maxwell'sche Messbrücke	7
2.7	Wien-Robinson Brückenschaltung	8
3	Durchführung	10
3.1	Wheatstone'sche Messbrücke	10
3.2	Kapazitätsmessbrücke	10
3.3	Induktivitätsmessbrücke	10
3.4	Maxwell-Brücke	10
3.5	Wien-Robinson-Brücke	10
4	Auswertung	11
4.1	Fehlerrechnung	11
4.2	Wheatstone'sche Messbrücke	11
4.3	Kapazitätsmessbrücke	12
4.4	Induktivitätsmessbrücke	12
4.5	Maxwellbrücke	13
4.6	Wien-Robinson-Brücke	13
5	Diskussion	17
	Literatur	18

1 Ziel

Ziel des Versuches ist es Impedanzen durch verschiedene Messbrücken zu messen.

2 Theorie

2.1 Komplexe Widerstände

Neben dem ohmschen Widerstand R , gibt es auch Spannungsabfälle bei Spulen der Induktivität L und Kondensatoren der Kapazität C , sogenannte *Impedanzen*. Bei ohmschen Widerständen lässt sich der Spannungsabfall durch das *Ohm'sche Gesetz*

$$U = R \cdot I$$

quantifizieren.

Da an Induktivitäten L und Kapazitäten C jedoch eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung auftritt, werden diese Widerstände komplex dargestellt. Bei einem induktiven Widerstand wird der Wechselstrom durch eine Spule um 90° gegenüber der Wechselspannung verzögert. Man definiert unter Berücksichtigung der Phasenverschiebung den induktiven Widerstand zu

$$R_L = e^{-i\pi/2} \cdot \frac{U_0}{I_0} = i \cdot \omega L.$$

Wobei i die imaginäre Einheit, ω die Kreisfrequenz der angelegten Wechselspannung und L der Induktivität der Spule entspricht. Bei einem kapazitiven Widerstand eilt der Strom der Spannung um 90° voraus. Woraus sich der kapazitive Widerstand durch

$$\begin{aligned} R_C &= \frac{U}{I} = e^{-i\pi/2} \frac{U_0}{I_0} \\ &= \frac{1}{i \cdot \omega C} \end{aligned}$$

beschreiben lässt. Dabei entsprechen i und ω analog zu oben der imaginären Einheit und der Kreisfrequenz der angelegten Wechselspannung und C der Kapazität des Kondensators. Somit hat die Impedanz Z der drei in reihe geschalteten Widerstände die Beziehung

$$Z = R + i \cdot \omega L + \frac{1}{i \cdot \omega C}. \quad \text{Schön, dass ihr das hier so ausführlich gemacht habt!} \quad (1)$$

2.2 Brückenschaltungen

Brückenschaltungen basieren auf den Kirchhoff'schen Gesetzen, der Knoten- und Maschenregel, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. In Brückenschaltungen werden Potentialdifferenzen zwischen zwei Punkten untersucht, die in Abhängigkeit zu

Die hättet ihr schon einmal kurz nennen können.

ihren Widerstandsverhältnissen stehen. Aus Abbildung 1 lässt sich das Prinzip einer Brückenschaltung entnehmen.

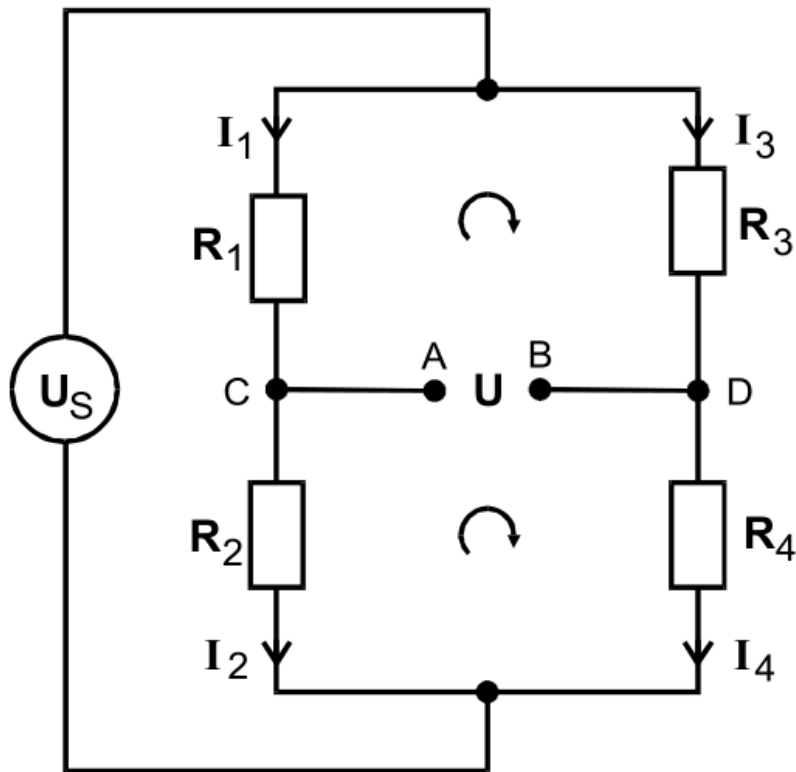


Abbildung 1: Schaltplan einer grundlegenden Brückenschaltung [1].

Werden die Kirchhoff'schen Gesetze auf die Schaltung in Abbildung 1 angewendet, so folgt ein Ausdruck für die Brückenspannung in Abhängigkeit von den Schaltungsparametern

$$U = \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)} U_s.$$

Der Ausdruck verschwindet, für den Fall einer abgeglichenen Brücke, unabhängig von der Höhe der Speisespannung, wenn der folgende Fall gegeben ist

$$R_1 R_4 = R_2 R_3. \quad (2)$$

2.3 Wheatstone'sche Messbrücke

Bei einer Wheatstone'schen Messbrücke werden ausschließlich ohmsche Widerstände verwendet, um einen unbekannten Widerstand R_x zu messen. Es wird der Widerstand R_2 festgehalten und ein Widerstandsverhältnis zwischen R_3 und R_4 wird mithilfe eines

Potentiometers eingestellt. Somit ergibt sich die Gleichung einer abgeglichenen Brücke 2 im Fall einer Wheatstone'schen Messbrücke zu

$$R_x = R_2 \cdot \frac{R_3}{R_4}. \quad (3)$$

Aus Abbildung 2 ist das Schaltbild einer Wheatstone'schen Brücke abzulesen.

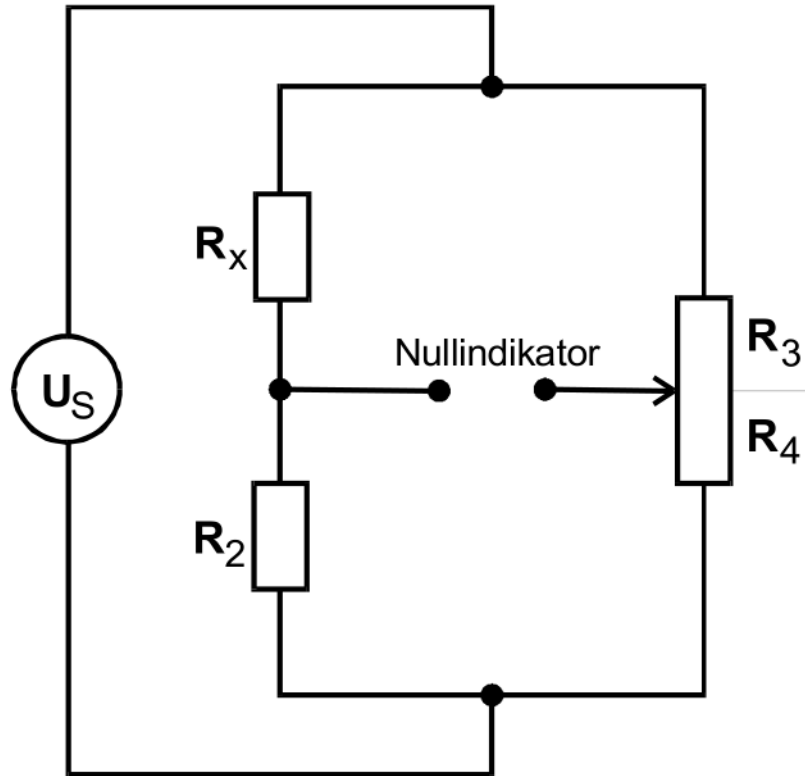


Abbildung 2: Schaltplan einer Wheatstone'schen Brücke [1].

2.4 Kapazitätsmessbrücke

Da ein realer Kondensator durch dielektrische Verluste ein Teil seiner elektrischen Energie verliert, berücksichtigt man diese Verluste dadurch, dass ein rein fiktiver Widerstand in Reihe mit dem Kondensator geschaltet wird. Somit benötigt eine zur Messung einer unbekannten Kapazität C_x einen weiteren Freiheitsgrad, um die durch R_x hervorgerufene Phasenverschiebung zu kompensieren. Aus Gleichung 2 folgt somit ein Zusammenhang für die Messung der unbekannten Größe C_x

$$C_x = C_2 \frac{R_4}{R_3}. \quad (4)$$

Weiterhin gilt Gleichung (3) für R_{x}

Eine solche Schaltung, wie sie auch in Abbildung 3 abgebildet ist, wird *Kapazitätsmessbrücke* genannt.

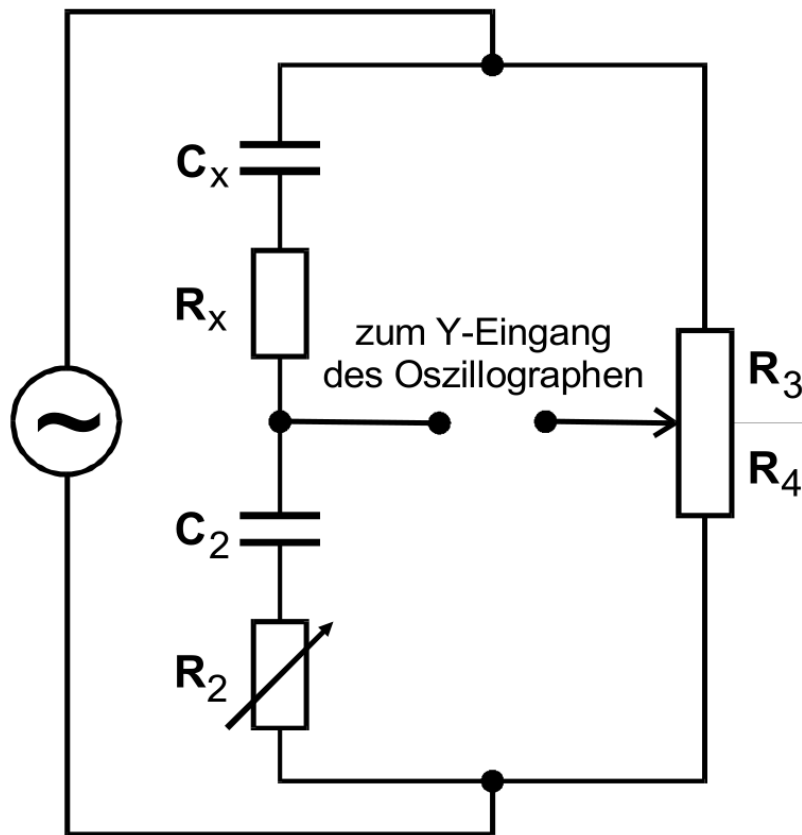


Abbildung 3: Schaltplan einer Kapazitätsmessbrücke [1].

2.5 Induktivitätsmessbrücke

Eine Induktivitätsmessbrücke verhält sich analog zu einer Kapazitätsmessbrücke und folglich ergibt sich Gleichung 2 zu

Hier gilt auch Gleichung (3)

$$L_x = L_2 \frac{R_4}{R_3}. \quad (5)$$

Ein Schaltbild für eine Induktivitätsmessbrücke ist Abbildung 4 zu entnehmen.

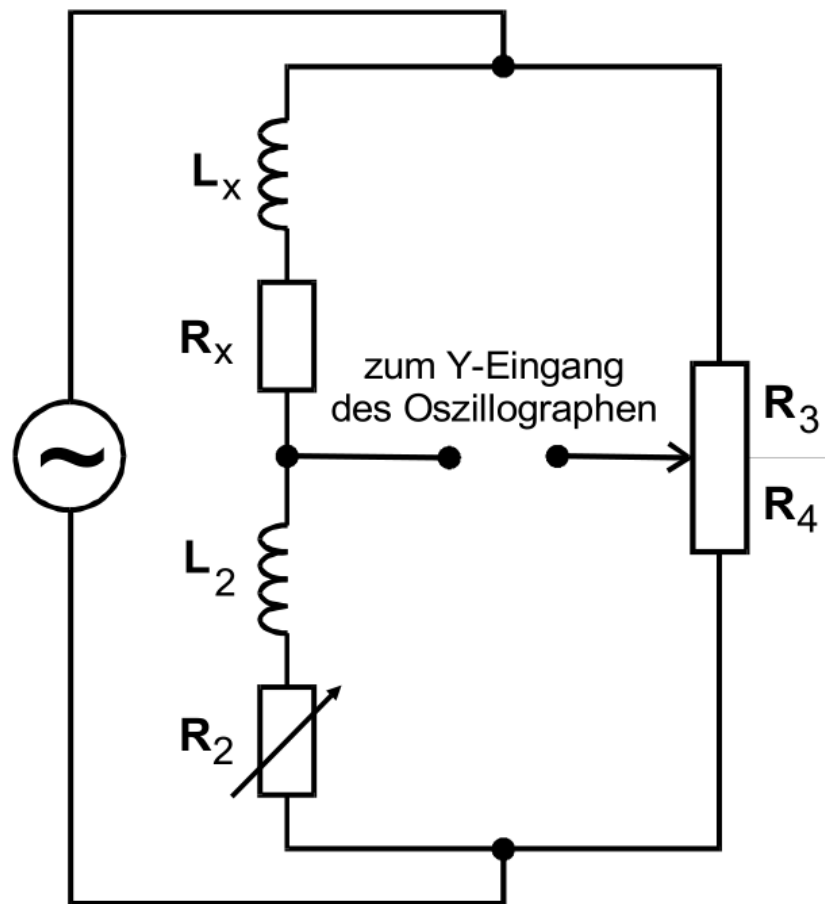


Abbildung 4: Schaltplan einer Messbrücke für verlustbehaftete Induktivitäten [1].

2.6 Maxwell'sche Messbrücke

Da der Wirkanteil im Brückenweig einer Induktivitätsmessbrücke möglichst geringe Verluste besitzen sollte, dies aber insbesondere bei niedrigen Frequenzen oft schwer zu realisieren ist, wird häufig auf eine Maxwell-Brücke ausgewichen, wie sie auch in Abbildung 5 abgebildet ist.

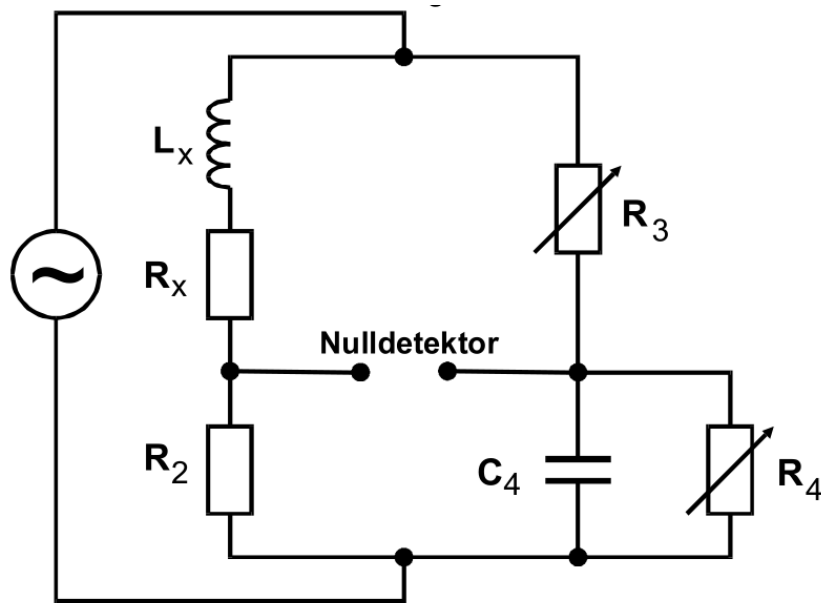


Abbildung 5: Schaltplan einer Maxwell-Brücke [1].

Da die Widerstandsoperatoren bei einer Maxwell-Brücke durch

$$Z_x = R_x + i \cdot \omega L_x$$

beschrieben werden, folgt aus Gleichung 2 eine Relation für die unbekannte Induktivität L_x zu

Hier gilt auch weiterhin Gleichung (3)

$$L_x = R_2 R_3 C_4. \quad (6)$$

2.7 Wien-Robinson Brückenschaltung

Eine Wien-Robinson-Brücke, wie sie auch Abbildung 6 zu entnehmen ist, ist eine frequenzabhängige Brückenschaltung, bei der der Bagleich nur unter einer bestimmten Frequenz möglich ist.

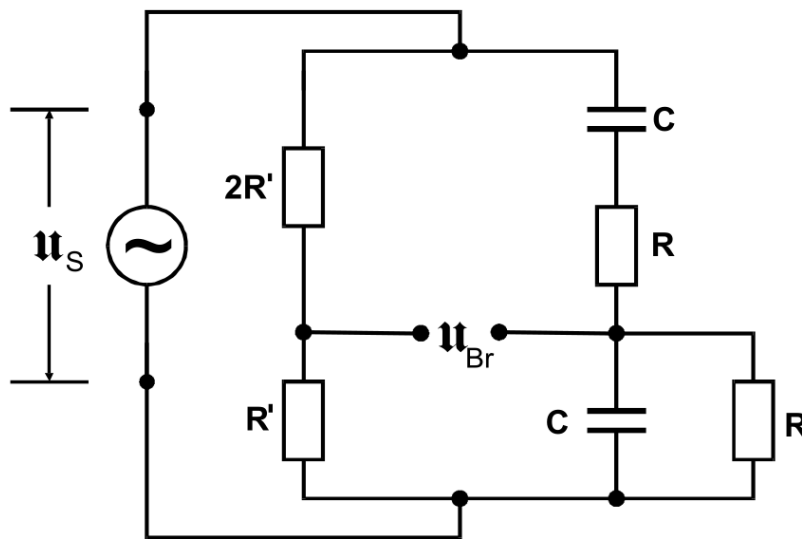


Abbildung 6: Schaltplan einer Wien-Robinson-Brücke [1].

Die Widerstandsoperatoren bei einer Wien-Robinson Brücke haben die Form

$$\begin{aligned} Z_1 &= 2R', \\ Z_2 &= R', \\ Z_3 &= R + \frac{1}{i \cdot \omega C}, \\ ? \quad sZ_4 &= \frac{R}{1 + i \cdot \omega RC}. \end{aligned}$$

Dadurch folgt aus Gleichung 2 für eine Wien-Robinson-Brückenschaltung eine Relation für den Betrag des Verhältnisses zwischen Speise- und Brückenspannung

Macht hier bitte größere Betragsstriche, das sieht einfach ordentlicher aus ($\bigl|\bigr|$)

$$\left| \frac{U_S}{U_{Br}} \right|^2 = \frac{(\omega^2 R^2 C^2 - 1)^2}{9 \left((1 - \omega^2 R^2 C^2)^2 + 9 \omega^2 R^2 C^2 \right)}. \quad (7)$$

Dabei steht ω für die Kreisfrequenz der Wechselspannung. Somit ist zu folgern, dass die Brückenspannung verschwindet, wenn

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

gilt. Wird nun das Frequenzverhältnis $\Omega = \omega/\omega_0$ eingeführt so folgt für den Betrag

$$\left| \frac{U_S}{U_{Br}} \right|^2 = \frac{1}{9} \frac{(\Omega^2 - 1)^2}{(1 - \Omega^2)^2 + 9 \Omega^2}. \quad (8)$$

Aus Gleichung 8 ist zu entnehmen, dass eine Wien-Robinson-Brücke die Funktion eines elektronischen Filters besitzt. So werden durch solch eine Brückenschaltung aus einem kontinuierlichen Frequenzspektrum Frequenzen der Form von ω_0 entfernt. Bei vielen Versuchen, so auch dem folgenden, wird eine Wien-Robinson Brücke genutzt, um eine *Klirrfaktor-Messung* durchzuführen. Dabei wird das Verhältnis einer Ober- zu einer Grundwelle einer Sinusschwingung ausgemessen. Der Klirrfaktor ist damit ein Indikator für die Qualität einer von einem Generator erzeugten Sinusschwingung.

Eure Theorie gefällt mir sehr gut!

Hier wären allerdings noch die allgemeinen Gleichungen zum Klirrfaktor schön gewesen

3 Durchführung

3.1 Wheatstone'sche Messbrücke

Der Versuch wird nach Abbildung 2 aufgebaut. Die Speisespannung wird an der Spannungsquelle eingestellt, darf aber, aufgrund technischer Begrenzung der Bauteile, 1 V nicht übersteigen. Es wird Wechselstrom verwendet. Die Brückenspannung wird mithilfe eines digitalen Oszilloskopes visualisiert. Das Widerstandsverhältnis R_3/R_4 wird durch ein Zehngang-Präzisionspotentiometer mit 1 k Ω Gesamtwiderstand, so abgestimmt, dass die auf dem Oszilloskop angezeigte Spannung möglichst gering ist. Der Widerstand R_2 ist dabei fest, wird aber für eine Fehlermessung einmal variiert werden, sobald der unbekannte Widerstand R_x einmal gemessen wurde. Hochfrequente Störspannungen werden durch einen Tiefpass, der in die Schaltung mit eingebaut wird, weitgehend unterdrückt.

mit welcher Frequenz?

3.2 Kapazitätsmessbrücke

Der Versuch wird nach Abbildung 3 aufgebaut. Es werden nun zwei Potentiometer individuell variiert, sodass Phase und Spannung auf dem Oszilloskop verschwinden.

Der Begriff "alternierend" drückt das Vorgehen hier besser aus.

3.3 Induktivitätsmessbrücke

Der Versuch wird nach Abbildung 4 aufgebaut und die Messungen analog zur Messung der Kapazitätsmessbrücke durchgeführt.

3.4 Maxwell-Brücke

Der Versuch wird nach Abbildung 5 aufgebaut und die Spule ein zweites mal vermessen. Insbesondere dieselbe unbekannte Induktivität wie in 3.3

3.5 Wien-Robinson-Brücke

Der Versuch wird nach Abbildung 6 aufgebaut. Im Bereich von 20 bis 30 000 Hz wird zunächst ein grobes Abbild der Brückenspannung abgemessen, bis dann auf den Tiefpunkt in der Messung besondere Rücksicht genommen wird. Um den Tiefpunkt werden weitere, genauere Messung vorgenommen.

Messung der Abhängigkeit der Speisespannung von der Frequenz fehlt.

4 Auswertung

4.1 Fehlerrechnung

Durch die angegebenen relativen Fehler der Bauteile ist die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung für Größen der Form

$$z = x \cdot y$$

Differentiale und Deltas werden aufrecht geschrieben

zu

$$\Delta z = \bar{z} \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

zu bestimmen, wobei \bar{z} der Mittelwert und Δx und Δy die relativen Fehler sind.

4.2 Wheatstone'sche Messbrücke

In Tabelle 1 sind die Messwerte für die Wheatstone'sche Messbrücke aufgeführt.

Tabelle 1: Messwerte zur Wheatstone Messbrücke.

R_x	R_2 / Ω	R_3 / Ω	R_4 / Ω
Wert 10	500	327	673
Wert 10	1000	196	804
Wert 13	500	393,5	606,5
Wert 13	1000	245,5	754,5

Die baubedingten relativen Fehler der Widerstände lauten für R_2 0,2% und für das Verhältnis $\frac{R_3}{R_4}$ 0,5%. Mit den Werten aus Tabelle 1 und **Formel Gleichung 3** lassen sich nun die Widerstände R_x mit Wert 10 und Wert 13 bestimmen.

$$R_{10} = 243,36 \pm 0,5940\Omega,$$

$$R_{13} = 324,89 \pm 0,6930\Omega. \quad \checkmark$$

Die relativen Fehler betragen somit

$$\Delta R_{10} = 1,31\Omega,$$

$$\Delta R_{13} = 1,75\Omega.$$

4.3 Kapazitätsmessbrücke

Aus Tabelle 2 sind die Messwerte zur Kapazitätsmessbrücke zu entnehmen.

Tabelle 2: Messwerte zur Kapazitätsmessbrücke.

Ihr hättet auch einfach im Text sagen können, dass Wert 9 ausgemessen wird, dann sieht das in der Tabelle nicht so doppelt aus

R_x	C_x	R_2 / Ω	C_2 / nF	R_3 / Ω	R_4 / Ω
Wert 9	Wert 9	99	994	995	5
Wert 9	Wert 9	99	399	785	215

Der relative Fehler von R_2 ist hier als 3% und der von C_2 als 0,2% anzunehmen. Mit Hilfe von Gleichung 4 und Gleichung 3 und den Werten aus Tabelle 2 lassen sich nun R_x und C_x bestimmen zu

$$R_x = 361,47\Omega,$$

$$C_x = 109,28\text{nF}$$

Den Wert bekomme ich auch, allerdings nur für das Wertepaar aus der 2. Messung...
Für das 1. Paar habe ich einen Wert von $R_x = 19701$
Den Wert für C_x dann auch aus dem 2. Paar...

mit relativen Fehlern

$$\Delta R_x = 10,87\Omega,$$

$$\Delta C_x = 3,29\text{nF}.$$

Bei den anderen Kapiteln passt es im Mittel von beiden Messungen, habt ihr hier vielleicht vergessen den Mittelwert zu bestimmen?

4.4 Induktivitätsmessbrücke

In Tabelle 3 sind die Messwerte zur Induktivitätsmessbrücke aufgetragen.

Tabelle 3: Gemessene Messwerte zu **Aufgabenteil c).**

Hier auch lieber "zur Induktivitätsbrücke"

s.o.

R_x	L_x	R_2 / Ω	L_2 / mH	R_3 / Ω	R_4 / Ω
Wert 18	Wert 18	474	20,1	480	520
Wert 18	Wert 18	475	14,6	500	500

Die relativen Fehler für das Potentiometer und für R_2 sind identisch wie vorher, der für L_2 ist gegeben als 0,2% Mit den Formeln Gleichung 3 und Gleichung 5 und den Messwerten aus Tabelle 3 werden nun R_x und L_x bestimmt.

$$R_x = 456,27 \pm 26,49\Omega,$$

$$L_x = 18,19 \pm 5,08\text{mH}.$$

Diese Größen besitzen die relativen Fehler

$$\Delta R_x = 0,045\Omega,$$

$$\Delta L_x = 0,0018\text{nF.} \quad \text{Einheit falsch}$$

4.5 Maxwellbrücke

Aus Tabelle 4 sind die Messwerte zur Maxwellbrücke zu entnehmen.

Tabelle 4: Gemessene Messwerte zu **Aufgabenteil d).**

Hier auch lieber "Messwerte mit der Maxwell-Brücke"

s.o.	R_x	L_x	R_2 / Ω	R_3 / Ω	R_4 / Ω	C_4 / nF
	Wert 18	Wert 18	1000	91	240	750
	Wert 18	Wert 18	500	101	113	750

Die relativen Fehler für R_3 und R_4 sind angegeben als 3%, die für R_2 und C_2 als 0,2%. Mit Hilfe von Formel Gleichung 3 und Gleichung 6 und den Werten aus Tabelle 4 können R_x und L_x zu

$$R_x = 413,04\Omega,$$

$$L_x = 52.687,5\text{nF.}$$



mit relativen Fehlern

$$\Delta R_x = 12,42\Omega,$$

$$\Delta L_x = 1584,13\text{nF.}$$

bestimmt werden.

4.6 Wien-Robinson-Brücke

Zur Untersuchung der Frequenzabhängigkeit der Brückenspannung wird der Quotient der effektive Brückenspannung U_{Br} und der Speisespannung U_{S} gegen $\frac{f}{f_0}$ aufgetragen (Abbildung 7). Zusätzlich wird eine Theoriekurve eingefügt, die sich aus **Formel Gleichung 7** ergibt.

In Tabelle 5 sind die Messwerte zur Wien-Robinson-Brücke aufgetragen. Die Bauteile der

Schaltung haben die Werte

$$C = 660 \text{ nF},$$

$$R = 1000 \, \Omega,$$

$$R' = 332 \, \Omega,$$

$$U_S = 1 \text{ V}.$$

Hier auch lieber "Messwerte der Brückenspannung in Abhängigkeit der Frequenz."

Tabelle 5: Gemessene Messwerte zu Aufgabenteil e).

Frequenz / Hz	U / mV
20	300
40	280
80	210
160	75
180	50
200	34
220	16
230	7
235	5
240	0
245	5
250	7
260	15
280	30
300	45
320	60
340	65
640	17
1280	250
2560	250
5120	250
10240	250
20480	200
30000	140

Tippfehler?

Benennt die Größen bitte konsistent, in der Tabelle 5 steht nur U_S

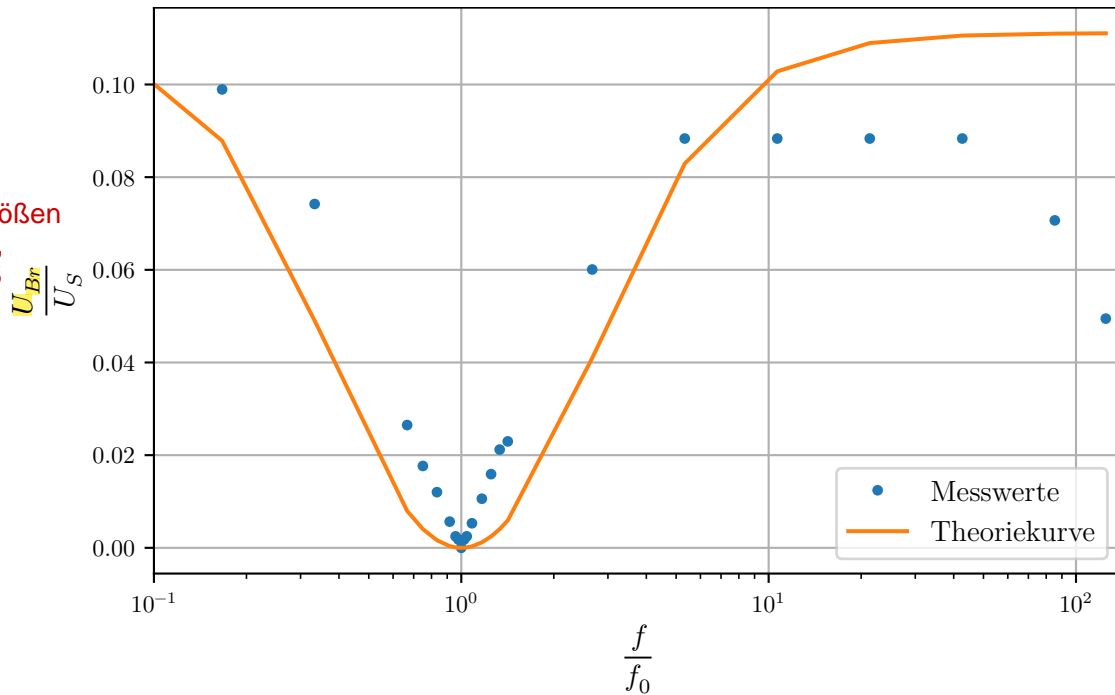


Abbildung 7: Messdaten und Theoriekurve

Zur bestimmung des Klirrfaktor werden nun U_2 und U_1 benötigt. Da U_1 als U_S bei f_0 gegeben ist, muss lediglich U_2 durch

$$U_2 = 0,32V \sqrt{\frac{(2^2 - 1)^2}{9((1 - 2^2)^2 + 9 \cdot 2^2)}} = 2,1466V. \text{ berechnet werden.}$$

Der Klirrfaktor ergibt sich somit zu

$$k = \frac{U_2}{U_1} = 2,1466.$$

Macht die Bildunterschriften bitte etwas ausführlicher.
Es soll knapp beschrieben werden, was dargestellt ist, ohne den ganzen Text zu kennen.
"Messdaten und Theoriekurve zur Frequenzabhängigkeit der Brückenspannung",
oder
"Darstellung des Verlaufs der Brückenspannung bei variierender Frequenz"

Das ist sehr groß...
Es wäre hilfreicher gewesen, wenn ihr die allgemeinen Gleichungen einmal in der Theorie aufgeführt hättet und gesagt hättet, welche Größen welchen Wert haben.
So ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen...

Die kommen bitte in den Anhang.

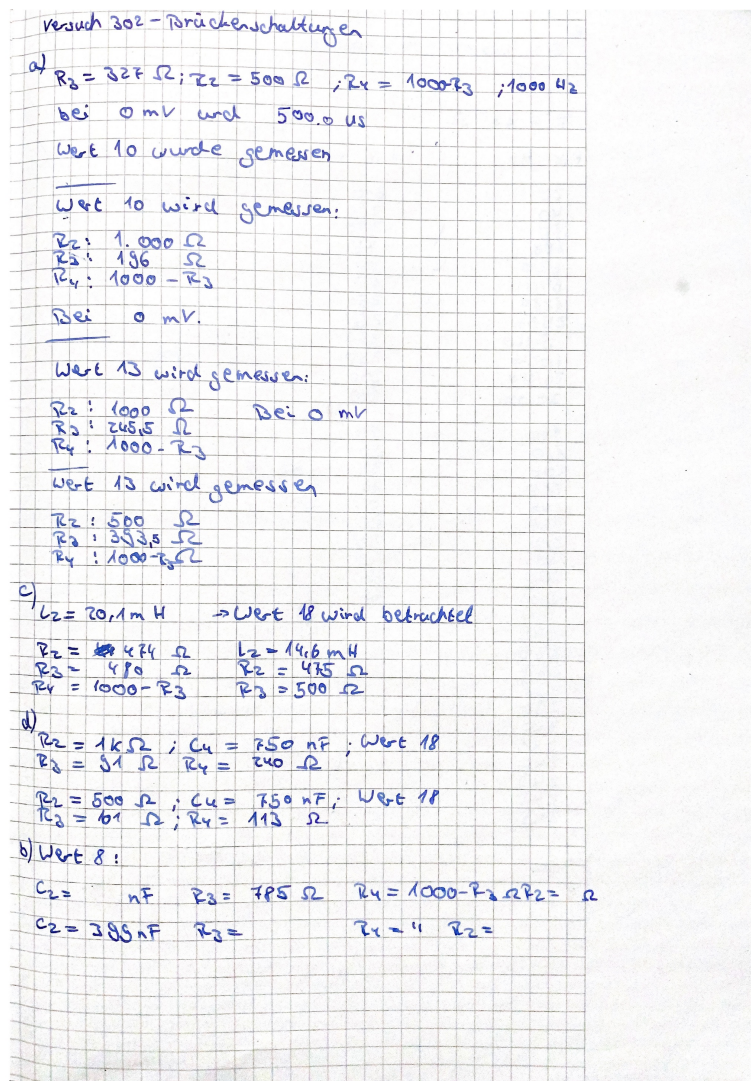


Abbildung 8: Originale Messdaten.

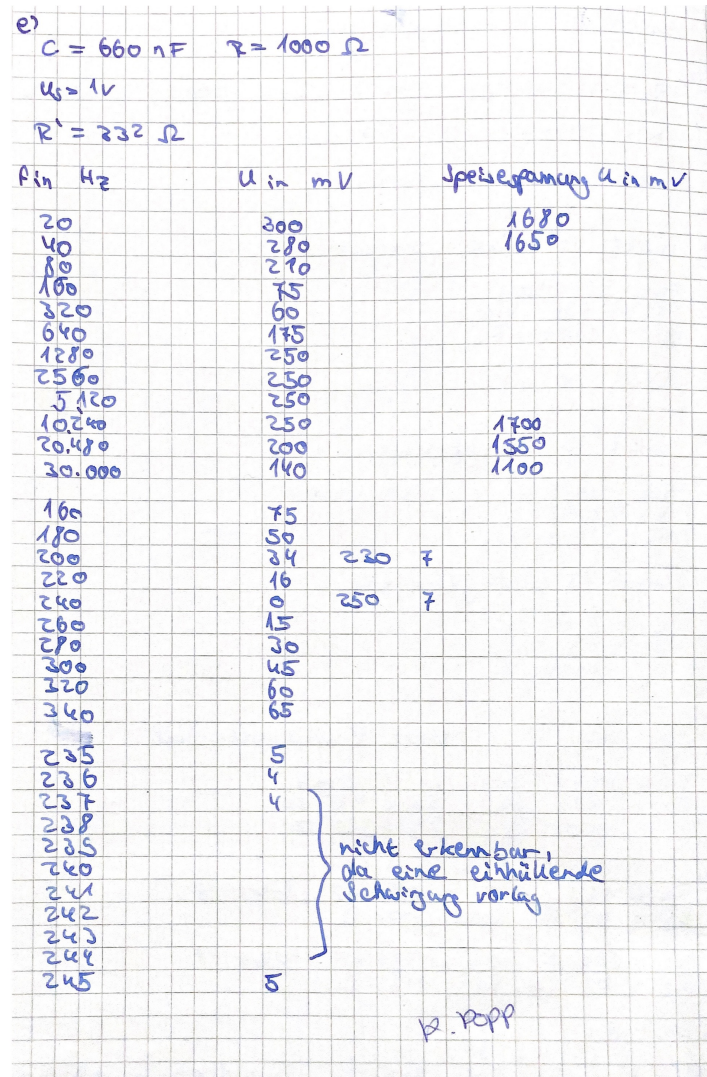


Abbildung 9: Originale Messdaten.

5 Diskussion

Es fällt allgemein auf, dass die Fehler der Messwerte und die baubedingten Fehler oft stark auseinander liegen.

Die Messwerte der Wheatston'schen Messbrücke waren dabei die besten. Die Messwerte weichen um lediglich 0,3% ab.

Bei der Kapazitätsmessbrücke hingegen konnte nur ein realistischer Messwert aufgenommen werden. Dies lag daran, dass die Brückenspannung für kein Verhältnis $\frac{U_3}{U_4}$ ein Minimum hatte, sondern diese immer tiefer wurde, je größer $\frac{U_3}{U_4}$ wurde.

Hier meint ihr sicher R_3/R_4

Bei der Induktivitätsmessbrücke weichen die Werte für den Widerstand um 7% und die für die Induktivität um 49% ab.

Auch bei der Maxwellbrücke weichen die Werte um ähnliche Anteile ab. Der Widerstand um 15% und die Induktivität um 43% .

Auch der Klirrfaktor erscheint mit $k = 2,1466$ äußerst hoch.

Mögliche Fehlerquellen?

Literatur

[1] *Versuch 302 - Elektrische Brückenschaltung*. TU Dortmund, Fakultät Physik. 2021.

Euer Protokoll gefällt mir so sehr gut und eure Ergebnisse scheinen (bis auf 4.3) auch in Ordnung zu sein.

Achtet bitte in zukünftigen Protokollen darauf, dass ihr alle relevanten Gleichungen einmal angebt, die ihr für die Auswertung verwendet und dass Durchführung und Diskussion nicht zu knapp werden.